34


ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ТОЛҚЫНДАР

Радиобайланыс. Детекторлы радиоқабылдағыш

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

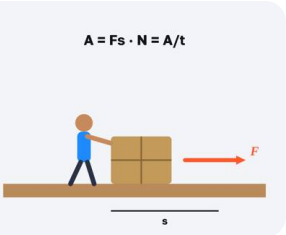Батареясыз радиоқабылдағыш жұмыс істей ме? Энергияны қайдан алады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Сұлба	**А.** ν = 1/(2π√(LC)).
2. Контур резонанспен қажетті станцияны таңдайды	**Б.** Радиотолқынның өзінен.
3. Энергия	**В.** Антенна → тербелмелі контур (LC) → диод (детектор) → конденсатор (сүзгі) → құлаққап.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Цифрлық сигналдың артықшылығы:**
   - (A) Бөгеуілге төзімді
   - (B) Антенна қажет емес
   - (C) Әрқашан үлкен көлем
   - (D) Энергия жұмсамайды

2. **Радиоқабылдағышты станцияға баптау негізі:**
   - (A) Конвекция
   - (B) Дифракция
   - (C) Резонанс
   - (D) Фотоэффект

3. **Модуляция дегеніміз:**
   - (A) Сигналды күшейту
   - (B) Антеннаны бұру
   - (C) Толқынды жұту
   - (D) Жоғары жиілікті тербеліске дыбыс сигналын «жүктеу»

4. **Детекторлау дегеніміз:**
   - (A) Жиілікті арттыру
   - (B) Антеннаны жерлендіру
   - (C) Модуляцияланған сигналдан дыбыс сигналын бөліп алу
   - (D) Сигналды тарату

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Детекторлы қабылдағыштың 4 негізгі бөлігін ата.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

L = 0,5 мГн; C 50-ден 500 пФ-ға дейін өзгереді. Қабылдау жиіліктерінің диапазоны?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Неліктен детекторсыз (диодсыз) құлаққаптан дыбыс естілмейді? Сигнал графиктерімен түсіндір.

Рефлексия · Синквейн

- 1 1 зат есім — тақырып
- 2 2 сын есім
- 3 3 етістік
- 4 4 сөзді сөйлем
- 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A 3 есеп.
- B Детекторлы қабылдағыштың сұлбасын салу.
- C Радиоқабылдағыштың эволюциясы туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Радиобайланыс. Детекторлы радиоқабылдағыш

Сәйкестендір: 1 — В, 2 — А, 3 — Б

Тест: 1 — A, 2 — C, 3 — D, 4 — C

A деңгейі: Антенна, контур, диод, құлаққап.

B деңгейі: ≈ 318 кГц – 1 МГц.

C деңгейі: Жоғары жиілікті симметриялы сигналдың орташасы нөл – мембрана тербелмейді; диод бір жарты толқынды қалдырады.