34

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

Электр тізбегі және оның құрамды бөліктері, ток күші, кернеу


Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Электрик сұлбаны оқиды – онда сымдар мен шамдар емес, тек белгілер бар. Бұл «тілді» қалай түсінеміз?

_____

_____

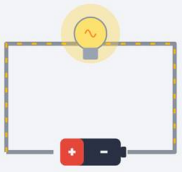

ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тізбек	**А.** Тізбекке тізбектей, вольтметр тұтынушыға параллель қосылады.
2. Кернеу	**Б.** Ток көзі, тұтынушы, кілт, жалғағыш сымдар, өлшеуіш құралдар.
3. Амперметр	**В.** U = A/q – өрістің зарядты тасымалдаудағы жұмысы; бірлігі – вольт (В).

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.


1. **U = 12 В, R = 4 Ом. Ток күші:**
   - (A) 48 А
   - (B) 3 А
   - (C) 0,33 А
   - (D) 16 А

2. **Электр тогы дегеніміз:**
   - (A) Жылудың берілуі
   - (B) Зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысы
   - (C) Атомдардың тербелісі
   - (D) Магниттің айналуы

3. **Тізбек бөлігі үшін Ом заңы:**
   - (A) U = I/R
   - (B) I = U·R
   - (C) I = U/R
   - (D) I = R/U

4. **Ток күшінің бірлігі:**
   - (A) ом
   - (B) ватт
   - (C) ампер
   - (D) вольт

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ

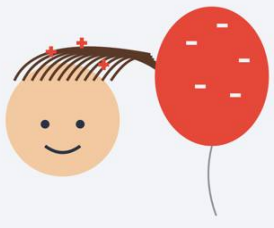

үйкелгенде зарядталады

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Шартты белгілерді сәйкестендір: ток көзі, кілт, шам, резистор, амперметр, вольтметр.

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Тізбек арқылы 5 Кл заряд өткенде өріс 60 Дж жұмыс атқарды. Кернеу?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Неліктен амперметрді параллель, вольтметрді тізбектей қосуға болмайды? Әр жағдайдың салдарын түсіндір.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім ☐
- Сұрағым бар ☐
- Көмек керек ☐

Үй тапсырмасы

A §23; 2 сұлба сызу.

B Үйдегі қалта шамының сұлбасын сызу.

C Пәтердің электр сымдарының қарапайым сұлбасын құру.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр тізбегі және оның құрамды бөліктері, ток күші, кернеу

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — С, 4 — С

А деңгейі: Белгілер оқулық бойынша.

В деңгейі: U = 12 В.

С деңгейі: Амперметрдің кедергісі өте аз – параллель қосса қысқа тұйықталу; вольтметрдің кедергісі өте үлкен – тізбектей қосса ток жүрмейді.