37


ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

Тізбек бөлігі үшін Ом заңы

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

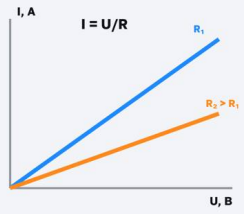Неліктен 220 В розеткаға 12 В-ке арналған шамды қосуға болмайды?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ом заңы	**А.** Ом (1 Ом = 1 В/1 А).
2. Кедергі бірлігі	**Б.** Тізбек бөлігіндегі ток күші кернеуге тура, кедергіге кері пропорционал: I = U/R.

1 — ☐ 2 — ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = U/R$$

Белгі	Шама	Бірлігі
I	ток күші	А
U	_____	_____
R	радиус	м

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Электр тогы дегеніміз:**
   - (A) Зарядталған бөлшектердің бағытталған қозғалысы
   - (B) Атомдардың тербелісі
   - (C) Магниттің айналуы
   - (D) Жылудың берілуі


2. **Тізбек бөлігі үшін Ом заңы:**
   - (A) I = U/R
   - (B) I = U·R
   - (C) I = R/U
   - (D) U = I/R

3. **Ток күшінің бірлігі:**
   - (A) ватт
   - (B) ампер
   - (C) вольт
   - (D) ом

4. **Ток күшін өлшейтін амперметр тізбекке қалай қосылады?**
   - (A) Қосылмайды
   - (B) Тізбектей
   - (C) Параллель
   - (D) Кез келген

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ

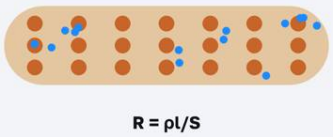

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Кедергісі 20 Ом резистордағы кернеу 4 В. Ток күші?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Үтіктің кедергісі 44 Ом, ток күші 5 А. Кернеуі?

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Адам денесінің кедергісі ≈ 1000 Ом, 0,05 А ток өмірге қауіпті. Қандай кернеу қауіпті? Неліктен ылғал қолмен розеткаға тиюге болмайды?

Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 зат есім — тақырып
- ☐ 2 сын есім
- ☐ 3 етістік
- ☐ 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §24; 4 есеп.
- B Үйдегі 3 құрылғының кедергісін паспорт деректері бойынша есептеу.
- C Электр қауіпсіздігі жадынамасын жасау.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Тізбек бөлігі үшін Ом заңы

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула I = U/R: I — ток күші, А; U — кернеу, В; R — радиус, м

Тест: 1 — А, 2 — А, 3 — В, 4 — В

А деңгейі: I = 0,2 А.

В деңгейі: U = 220 В.

С деңгейі: U = 50 В; ылғал теріде кедергі күрт азаяды – ток артады.