40

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

№ 6 зертханалық жұмыс. «Өткізгіштерді параллель қосуды зерделеу»


Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Үйде бір шамды өшірсек, қалғандары жана береді. Демек, олар қалай жалғанған?

_____

_____

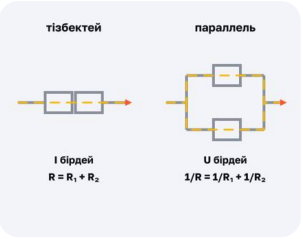

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Параллель жалғау	**А.** $I = I_1 + I_2$.
2. Өткізгіштерді параллель жалғау	**Б.** $U = U_1 = U_2$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$U = U_1 = U_2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
U	кернеу	В
U_1	_____	_____
U_2	кернеу	В

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Тізбектей жалғауда жалпы кедергі:**
   - (A) $R = R_1 - R_2$
   - (B) $R = R_1 + R_2$
   - (C) $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$
   - (D) $R = R_1 \cdot R_2$


2. **Екі 6 Ом резистор параллель жалғанған. Жалпы кедергі:**
   - (A) 12 Ом
   - (B) 6 Ом
   - (C) 3 Ом
   - (D) 36 Ом

3. **Тізбектей жалғауда барлық өткізгіште бірдей:**
   - (A) Кернеу
   - (B) Ток күші
   - (C) Қуат
   - (D) Кедергі

4. **Параллель жалғауда барлық тармақта бірдей:**
   - (A) Заряд
   - (B) Ток күші
   - (C) Кедергі
   - (D) Кернеу

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ

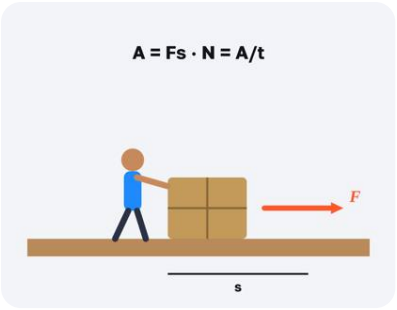

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Параллель жалғауда кернеу қандай?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

$I = I_1 + I_2$ орындалатынын тексер, жалпы кедергіні есепте.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен параллель қосылған құрылғылар көбейгенде жалпы ток артады? Желінің шамадан тыс жүктелуінің қаупін түсіндір.

Рефлексия · Рефлексия ағашы

- ☐ Бәрін түсіндім
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Көмек керек

Үй тапсырмасы

A Жұмыс есебі.

B Пәтердегі розеткалар тізбегін сызу.

C Аралас жалғауға есеп құрастыру.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№ 6 зертханалық жұмыс. «Өткізгіштерді параллель қосуды зерделеу»

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $U = U_1 = U_2$: U — кернеу, В; U_1 — кернеу, В; U_2 — кернеу, В

Тест: 1 — В, 2 — С, 3 — В, 4 — D

А деңгейі: Барлық тармақта бірдей.

В деңгейі: Мысалы, $R_1 = 10$, $R_2 = 10 \rightarrow R = 5$ Ом.

С деңгейі: Әр жаңа тармақ жалпы кедергіні азайтады – ток артады, сымдар қызып, өрт қаупі туады.