ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ · 34-САБАҚ

32 Электр тізбегі және оның құрамды бөліктері, ток күші, кернеу

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Электрик сұлбаны оқиды – онда сымдар мен шамдар емес, тек белгілер бар. Бұл «тілді» қалай түсінеміз?

2 Бос орынды толтыр Білу

Бос орынға сөздер қорынан керекті сөзді жаз.

вольтметр **Кернеу** **Амперметр**

1. _____ U = A/q – өрістің зарядты тасымалдаудағы жұмысы; бірлігі – вольт (В).
2. _____ тізбекке тізбектей, _____ тұтынушыға параллель қосылады.


3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Вольтметр қалай қосылады?

2. Кернеу бірлігі?

3. U = A/q: 24 Дж, 2 Кл

4 Суретпен жұмыс Талдау

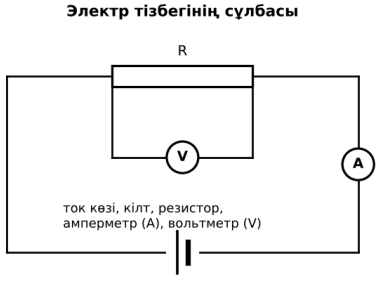

1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: тапсырма

Қолдану

Шартты белгілерді сәйкестендір: ток көзі, кілт, шам, резистор, амперметр, вольтметр.

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

Тізбек арқылы 5 Кл заряд өткенде өріс 60 Дж жұмыс атқарды. Кернеу?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім  Сұрағым бар  Көмек керек

Есте сақта!

- Тізбек: ток көзі, тұтынушы, кілт, жалғағыш сымдар, өлшеуіш құралдар.
- **Кернеу** U = A/q – өрістің зарядты тасымалдаудағы жұмысы; бірлігі – вольт (В).
- **Амперметр** тізбекке тізбектей, **вольтметр** тұтынушыға параллель қосылады.

Мұғалімге: жауаптар

Электр тізбегі және оның құрамды бөліктері, ток күші, кернеу

2) Кернеу; Амперметр; вольтметр

3) 1) параллель; 2) В; 3) 12 В

А) Белгілер оқулық бойынша.

В) U = 12 В.