ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ · 39-САБАҚ

37 № 5 зертханалық жұмыс. «Өткізгіштерді тізбектей қосуды зерделеу»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Шыршаның гирляндасындағы бір шам жанып кетсе, неге бәрі сөнеді?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
I =	
U =	
R =	

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Тізбектей: R = ?

2. Тізбектей: I?

4 Жұмыс реті Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- ☐ Тізбектің 2 нүктесінде ток күшін өлше.
- ☐ U_1, U_2 және U жалпыны өлше.
- ☐ R мен $R_1 + R_2$-ні салыстыр.
- ☐ R_1 және R_2 резисторларын тізбектей жалғап, тізбекті құрастыр.
- ☐ $R_1 = U_1/I$, $R_2 = U_2/I$, $R = U/I$ есепте.

5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

I, A	U_1, В	U_2, В	U, В	R_1, Ом	R_2, Ом	R, Ом	$R_1 + R_2$

Қорытынды:

6 А деңгейі: тапсырма

Білу

Тізбектей жалғауда ток күші қалай таралады?

7 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Өлшеулер бойынша $R = R_1 + R_2$ орындалатынын тексер.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім

Сұрағым бар

Көмек керек

Мұғалімге: жауаптар

№ 5 зертханалық жұмыс. «Өткізгіштерді тізбектей қосуды зерделеу»
2) $I = I_1 = I_2$; $U = U_1 + U_2$; $R = R_1 + R_2$
3) 1) $R_1 + R_2$; 2) бірдей
4) 4, 1, 2, 5, 3 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)
А) Барлық жерде бірдей.
В) Мысалы, 10 + 5 = 15 Ом, өлшенген 14,8 Ом.