ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ · 40-САБАҚ

38 № 6 зертханалық жұмыс. «Өткізгіштерді параллель қосуды зерделеу»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! Түсіну

Үйде бір шамды өшірсек, қалғандары жана береді. Демек, олар қалай жалғанған?

2 Формуланы толықтыр Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
U =	
I =	
1/R =	

3 Сұрақтарға жауап бер Түсіну

1. Параллель: U?

2. Екі 10 Ом параллель → R?

4 Жұмыс реті Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- ☐ R_1 және R_2-ні параллель жалғап, тізбекті құрастыр.
- ☐ Нәтижелерді кестеге жаз.
- ☐ Әр тармақтағы кернеуді өлше.
- ☐ Әр тармақтағы I_1, I_2 және жалпы I-ді өлше.
- ☐ R = U/I есептеп, $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$ тексер.

5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

U, В	I_1, А	I_2, А	I, А	$I_1 + I_2$	R, Ом	R_теор, Ом

Қорытынды:

6 А деңгейі: тапсырма

Білу

Параллель жалғауда кернеу қандай?

7 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

$I = I_1 + I_2$ орындалатынын тексер, жалпы кедергіні есепте.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім

Сұрағым бар

Көмек керек

Мұғалімге: жауаптар

№ 6 зертханалық жұмыс. «Өткізгіштерді параллель қосуды зерделеу»
2) $U = U_1 = U_2$; $I = I_1 + I_2$; $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$
3) 1) бірдей; 2) 5 Ом
4) 1, 4, 3, 5, 2 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)
А) Барлық тармақта бірдей.
В) Мысалы, $R_1 = 10$, $R_2 = 10$ → $R = 5$ Ом.