ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ТОК

63 Электр тогы. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы. Өткізгіштерді аралас жалғау


Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Сымдағы электрондар секундына миллиметрлерге ғана жылжиды. Онда ажыратқышты басқанда шам неге бірден жанады?

_____

_____

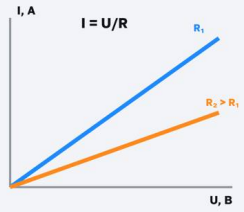

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Ом заңы	**А.** I = q/t = n e υ S (n – концентрация, υ – дрейф жылдамдығы).
2. Тұрақты ток формулалары	**Б.** I = U/R; R = ρl/S.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = q/t = n\,e\,\upsilon\,S$$

Белгі	Шама	Бірлігі
I	ток күші	А
q	_____	_____
t	температура	°C
n	_____	_____

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Ток күшінің бірлігі:**
   - (A) вольт
   - (B) ампер
   - (C) ом
   - (D) ватт

2. **Ток күшін өлшейтін амперметр тізбекке қалай қосылады?**
   - (A) Кез келген
   - (B) Тізбектей
   - (C) Қосылмайды
   - (D) Параллель

3. **Екі 6 Ом резистор параллель жалғанған. Жалпы кедергі:**
   - (A) 36 Ом
   - (B) 3 Ом
   - (C) 6 Ом
   - (D) 12 Ом

4. **Тізбектей жалғауда барлық өткізгіште бірдей:**
   - (A) Ток күші
   - (B) Кедергі
   - (C) Кернеу
   - (D) Қуат

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

Кедергісі 20 Ом резистордағы кернеу 12 В. Ток күші?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Ұзындығы 50 м, қимасы 0,5 мм² алюминий сымның кедергісі және 2 А токтағы кернеу түсуі (ρ = 0,028 Ом·мм²/м)?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Дрейф жылдамдығы ≈ 0,07 мм/с болса, электрон 1 м сымды неше уақытта өтеді? Шамның бірден жануын түсіндір.

Рефлексия · Синквейн

- ☐ 1 зат есім — тақырып
- ☐ 2 сын есім
- ☐ 3 етістік
- ☐ 4 сөзді сөйлем
- ☐ 5 1 сөз — синоним

Үй тапсырмасы

- A §38; 3 есеп.
- B Үйдегі ұзартқыштың кедергісін бағалау.
- C Георг Ом туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр тогы. Тізбек бөлігіне арналған Ом заңы. Өткізгіштерді аралас жалғау

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула I = q/t = n e υ S: I — ток күші, А; q — меншікті жану жылуы, Дж/кг; t — температура, °C; n — сыну көрсеткіші,

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — В, 4 — А

А деңгейі: I = 0,6 А.

В деңгейі: R = 2,8 Ом; U = 5,6 В.

С деңгейі: $t \approx 1{,}4 \cdot 10^4$ с ≈ 4 сағ; электр өрісі тез таралып, барлық электрондарды бірден қозғалтады.