19

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 11-СЫНЫП · АЙНЫМАЛЫ ТОК

Айнымалы ток тізбегіндегі қуат


Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен өнеркәсіп орындарына «реактивті энергия» үшін айыппұл салынады?

_____

_____

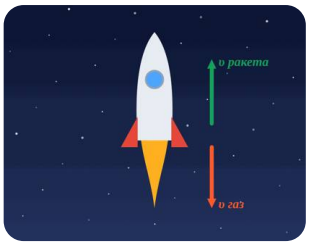

2 Формуланы оқы БІЛУ

$$p = ui$$

Белгі	Шама	Бірлігі
p	импульс / қысым	
u	_____	_____
i	ток күшінің лездік мәні	A

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.


1. **Трансформатордың трансформация коэффициенті:**
   - (A) $k = I_1/I_2$
   - (B) $k = U_1/U_2 = N_1/N_2$
   - (C) $k = U_1 \cdot U_2$
   - (D) $k = N_1 \cdot N_2$

2. **Электр энергиясын алысқа жоғары кернеумен тасымалдайды, себебі:**
   - (A) Сым жеңілдейді
   - (B) Сымдағы жылу шығыны азаяды
   - (C) Ток артады
   - (D) Қауіпсіз

3. **Айнымалы токтың әсерлік мәні:**
   - (A) $I = I_{max}/2$
   - (B) $I = I_{max}/\sqrt{2}$
   - (C) $I = I_{max}^2$
   - (D) $I = I_{max} \cdot \sqrt{2}$

4. **Индуктивтік кедергі:**
   - (A) $X_L = L/\omega$
   - (B) $X_L = R$
   - (C) $X_L = \omega L$
   - (D) $X_L = 1/(\omega L)$

4 Суретпен жұмыс ТАЛДАУ

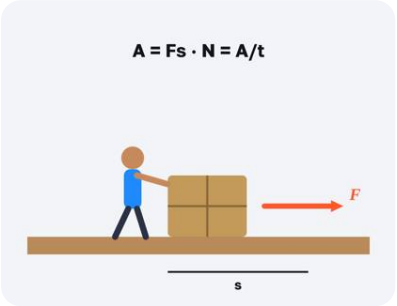

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

_____

_____

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

_____

_____

5 А деңгейі — ТҮСІНЕМІН

U = 220 В, I = 5 А, cos φ = 0,8. Активті қуат?

6 В деңгейі — ҚОЛДАНАМЫН

Осы жағдай үшін реактивті және толық қуат?

7 С деңгейі — ТАЛДАЙМЫН

Неліктен cos φ төмен болса, желі сымдарындағы шығын артады? Конденсаторлар батареясын қосу шешімін түсіндір.

Рефлексия · Бағдаршам

- Бәрін түсіндім
- Сұрағым бар
- Көмек керек

Үй тапсырмасы

- A §10; 3 есеп.
- B Үйдегі қозғалтқыштардың cos φ-ін паспорттан табу.
- C Қуат коэффициентін түзету туралы.

Мұғалімге: жауаптар

Айнымалы ток тізбегіндегі қуат. БЖБ №3

Формула p = ui: p — импульс / қысым, ; u — кернеудің лездік мәні, В; i — ток күшінің лездік мәні, А

Тест: 1 — В, 2 — В, 3 — В, 4 — С

А деңгейі: P = 880 Вт.

В деңгейі: Q = 660 вар; S = 1100 В·А.

С деңгейі: Бірдей P үшін I = P/(U cos φ) артады – I^2R шығын өседі; конденсатор индуктивті токты компенсациялайды.