39

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 8-СЫНЫП · ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ

№ 5 зертханалық жұмыс. «Өткізгіштерді тізбектей қосуды зерделеу»


Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Шыршаның гирляндасындағы бір шам жанып кетсе, неге бәрі сөнеді?

_____

_____

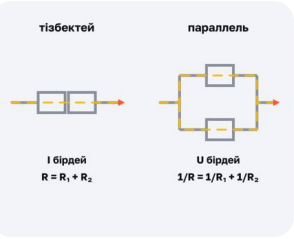

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Тізбектей жалғау	**А.** $U = U_1 + U_2$.
2. Өткізгіштерді тізбектей жалғау	**Б.** $I = I_1 = I_2$.

1 — ☐ **2 —** ☐

3 Формуланы оқы БІЛУ

$$I = I_1 = I_2$$

Белгі	Шама	Бірлігі
I	ток күші	А
I_1	_____	_____
I_2	ток күші	А

4 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Параллель жалғауда барлық тармақта бірдей:**
   - (A) Заряд
   - (B) Кернеу
   - (C) Кедергі
   - (D) Ток күші


2. **Пәтердегі құралдар қалай жалғанады?**
   - (A) Параллель
   - (B) Жалғанбайды
   - (C) Тізбектей
   - (D) Аралас

3. **Тізбектей жалғауда жалпы кедергі:**
   - (A) $R = R_1 - R_2$
   - (B) $R = R_1 \cdot R_2$
   - (C) $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$
   - (D) $R = R_1 + R_2$

4. **Екі 6 Ом резистор параллель жалғанған. Жалпы кедергі:**
   - (A) 6 Ом
   - (B) 36 Ом
   - (C) 12 Ом
   - (D) 3 Ом

5 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ

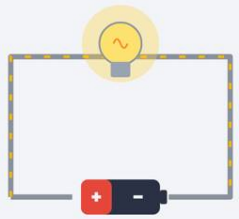

ток көзі зарядтарды қозғалысқа келтіреді

1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

6 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Тізбектей жалғауда ток күші қалай таралады?

7 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Өлшеулер бойынша $R = R_1 + R_2$ орындалатынын тексер.

8 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Тізбектей жалғаудың артықшылығы мен кемшілігін ата. Үйдегі розеткалар неге тізбектей жалғанбайды?

Рефлексия · Смайликтер

- ☐ Бәрі түсінікті
- ☐ Сұрағым бар
- ☐ Түсінбедім

Үй тапсырмасы

A. Жұмыс есебі.
B. Гирлянда сұлбасын сызып, есептеу.
C. Тізбектей жалғанған 3 резисторға есеп құрастыру.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

№ 5 зертханалық жұмыс. «Өткізгіштерді тізбектей қосуды зерделеу»

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А

Формула $I = I_1 = I_2$: I — ток күші, А; I_1 — ток күші, А; I_2 — ток күші, А

Тест: 1 — В, 2 — А, 3 — D, 4 — D

А деңгейі: Барлық жерде бірдей.

В деңгейі: Мысалы, 10 + 5 = 15 Ом, өлшенген 14,8 Ом.

С деңгейі: Бір элемент істен шықса – бәрі сөнеді; құрылғылар әртүрлі кернеуге ие болып қалады.