ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ · 35-САБАҚ

33 № 3 зертханалық жұмыс. «Электр тізбегін құрастыру және оның әртүрлі бөліктеріндегі ток күші мен кернеуді өлшеу»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Тізбектің басында және соңында ток күші бірдей ме? Шамдағы және резистордағы кернеу ше?

2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.



3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. Тізбектей бөліктерде I?

2. $U = U_1 + ?$

4 Жұмыс реті

Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- ☐ Амперметрді тізбектің 3 түрлі нүктесіне қойып, ток күшін өлше.
- ☐ Сұлба бойынша тізбекті құрастыр (кілт ажыратулы).
- ☐ Мұғалімге тексерткен соң кілтті тұйықта.
- ☐ Нәтижелерді кестеге жаз.
- ☐ Вольтметрмен шамдағы, резистордағы және екеуіндегі кернеуді өлше.

5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

I_1, A	I_2, A	I_3, A	U_шам, B	U_рез, B	U_жалпы, B

Қорытынды:

6 ★ А деңгейі: тапсырма

Білу

Тізбектің әр нүктесіндегі ток күші қандай?

7 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

U_шам + U_рез мәнін U_жалпы-мен салыстыр, айырмашылықтың себебін түсіндір.

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

☺ Бәрін түсіндім 😐 Сұрағым бар ☹ Көмек керек

Мұғалімге: жауаптар

№ 3 зертханалық жұмыс. «Электр тізбегін құрастыру және оның әртүрлі бөліктеріндегі ток күші мен кернеуді өлшеу»

3) 1) бірдей; 2) U_2

4) 2, 3, 1, 5, 4 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)

А) Бірдей.

В) Шамамен тең; айырма – құрал қателігі, сымдардың кедергісі.