ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ · 36-САБАҚ

# 34 № 4 зертханалық жұмыс. «Тізбек бөлігі үшін ток күшінің кернеуге және кедергіге тәуелділігін зерттеу»

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

## 1 Ойлан!


Түсіну

Кернеуді 2 есе арттырсақ, ток күші қалай өзгереді? Кедергіні арттырсақ ше?
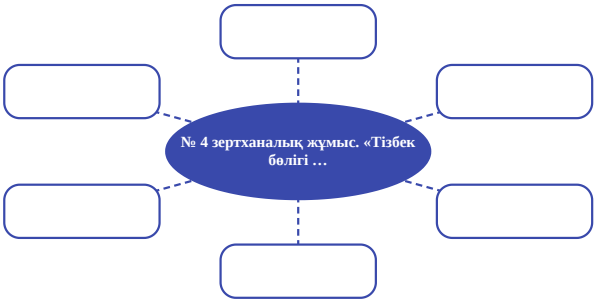
## 2 Ой-кластер

Білу

Тақырыпқа қатысты негізгі сөздерді (ұғым, шама, мысал) кластерге жаз.




## 3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

1. I(U) графигі қандай?

2. R = U/I: 6 В, 2 А

## 4 Жұмыс реті

Талдау

Жұмыс қадамдарын дұрыс ретпен нөмірле (1, 2, 3…).

- ☐ U = 4 В тұрақты ұстап, резисторларды ауыстырып, I өлше.
- ☐ I(U) графигін тұрғыз.
- ☐ Реостатпен кернеуді 1, 2, 3, 4 В етіп өзгертіп, ток күшін өлше.
- ☐ Резистор, амперметр, реостат қосылған тізбек құрастыр; вольтметрді резисторға параллель қос.
- ☐ I(R) тәуелділігін кестеге жаз.

## 5 Өлшеу нәтижелері

Қолдану

| U, В | I, А | R = U/I, Ом |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

*Қорытынды:*

## 6 А деңгейі: тапсырма

Білу

I мен U қандай тәуелділікте?

## 7 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Графиктен резистордың кедергісін анықта.

## Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

Бәрін түсіндім

Сұрағым бар

Көмек керек

# Мұғалімге: жауаптар

**№ 4 зертханалық жұмыс. «Тізбек бөлігі үшін ток күшінің кернеуге және кедергіге тәуелділігін зерттеу»**
3) 1) түзу; 2) 3 Ом
4) 4, 3, 2, 1, 5 (тізімдегі қатар нөмірлері дұрыс ретпен)
А) Тура пропорционал.
В) R = ΔU/ΔI, мысалы 5 Ом.