39

ТҰРАҚТЫ ЭЛЕКТР ТОГЫ · 41-САБАҚ

Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау.

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Сізде тек 10 Ом резисторлар бар. 15 Ом кедергі қалай алуға болады?

2 Формуланы толықтыр

Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
R =	
1/R =	

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну


1. Тізбектей 5 + 5 = ?

2. Параллель 6 және 3 → ?

3. Параллельде U?

4 Суретпен жұмыс

Талдау

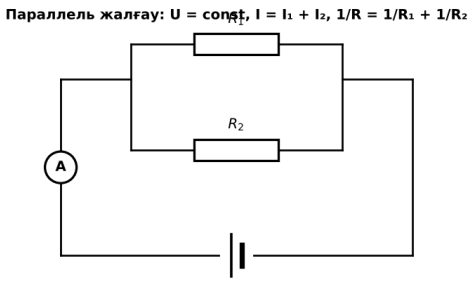

1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

3 Ом және 6 Ом резисторлардың тізбектей және параллель жалғаудағы жалпы кедергісі?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: есеп

Қолдану

R_1 = 4 Ом және R_2 = 12 Ом параллель, U = 12 В. Әр тармақтағы және жалпы ток күшін тап.

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім

 Сұрағым бар

 Көмек керек

Есте сақта!

- Тізбектей: $R = R_1 + R_2$; I бірдей; $U = U_1 + U_2$.
- Параллель: $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$; U бірдей; $I = I_1 + I_2$.
- Аралас тізбекті бөліктерге бөліп, біртіндеп ықшамдаймыз.

Мұғалімге: жауаптар

Өткізгіштерді тізбектей және параллель жалғау.
2) $R = R_1 + R_2$; $1/R = 1/R_1 + 1/R_2$
3) 1) 10 Ом; 2) 2 Ом; 3) бірдей
A) Тізбектей 9 Ом; параллель 2 Ом.
B) $I_1 = 3$ А, $I_2 = 1$ А, $I = 4$ А.